

Hi.

Ich hatte das Vergnügen für einen User aus dem Forum sein ST-Book Netzteil zu reparieren. Damit jeder was davon hat hier ein kleiner Reparaturbericht.

Das Netzteil ist ein Phihong PSA-4642A

Ich habe erst versucht ein wenig Reparaturunterstützung per Email zu geben. Aber nachdem das NT dabei den Geist komplett aufgegeben hat ist es dann bei mir gelandet :-)

Eigentlicher Fehler: Keine Ausgangsspannung mehr. Folgefehler: Sicherung fliegt immer raus.

Kurze Messung auf der Primär, also Eingangsseite. Schaltnetztransistor hat einen Kurzschluss.

Das Primär-Netzteil hat 2 Schaltungen. Einmal auf der Grundplatine und eine Zusatzplatine an der Seite. Auf der Zusatzplatine ist ein IC mit ein wenig Beschaltung drum rum. Auf der Platine wird die Ansteuerung für den Schaltnetztransistor generiert. Und da ist beim Reparaturversuch eine Verbindung abgegangen und puff -> Transistor am A....

Also erst mal Transistor ausgelötet und nachgeprüft ob es ihn noch gibt. Unser Großhändler hatte noch welche. Auf Grund meiner schlechten Erfahrungen mit Schaltnetzteilen beim einfachen Austausch von Bauteilen, bin ich erst mal auf die Suche nach eventuell defekten Bauteilen gegangen. Gleichzeitig hab ich mangels Schaltbild mal das Netzteil nachgezeichnet.

Auf der Grundplatine waren 3 Widerstände defekt. R18 und R6. Beim weiteren messen habe ich auch noch R2 als defekten Widerstand gefunden. Bei einem waren die Farben der Ringe nicht mehr richtig abzulesen, leicht verblichen. Ich habe es dann wie Mr. Spock gemacht und so gut geschätzt wie möglich :-)

Ich denke das dieser R2 der eigentliche Fehler war. Nix Spannung zum IC, nix Ansteuerung zum Transistor, nix funktioniere :-)

Habe dann auch auf der Ansteuerplatine alle Widerstände und Halbleiter überprüft. Dabei hab ist eine kaputte Diode gefunden. Am Ausgang vom Steuer-IC zum Schalttransistor. Wird eine Schutzdiode sein um das IC vor Spannungen zu schützen, wie in diesem Fall vor der Netzspannung. Leider steht auf der Diode nix drauf. Nur eine 2 und 18. Ich habe jetzt einfach eine Zenerdiode 2 Watt, 18 Volt eingebaut. Ich denke das passt.

Nachdem ich alle defekten Bauteile ausgetauscht habe kam der große Moment. Netzstecker rein und kein Knall. Schon mal gut. An den beiden Ausgängen gemessen. An beiden Anschlüssen 16 Volt ohne Last. Beide Ausgänge dann mit ca. 1 Ampere belastet. Alles gut. Ein Ausgang ist übrigens für das ST Book, der andere für den Akku zum laden.

Netzteil zurückgeschickt. ST Book läuft wieder. Da ich bis jetzt nichts negatives gehört habe, gehe ich davon aus das alles noch funktioniert.


Ich hänge jedoch ein paar Bilder an. Falls jemand die Schaltbildzeichnungen mit einem Editor professionell nachzeichnen möchte, gerne. Für mich hat das gereicht. Den Sekundärausgang habe ich nicht ausgezeichnet. Wenn da was kaputt geht, wird es eh schwierig. Alles eng, Zusatzplatine mit SMD-IC....

So, das wars mit meinem Bericht

Gruß

Wolfgang

Netzteil  
Grundplatine  
Primärseite

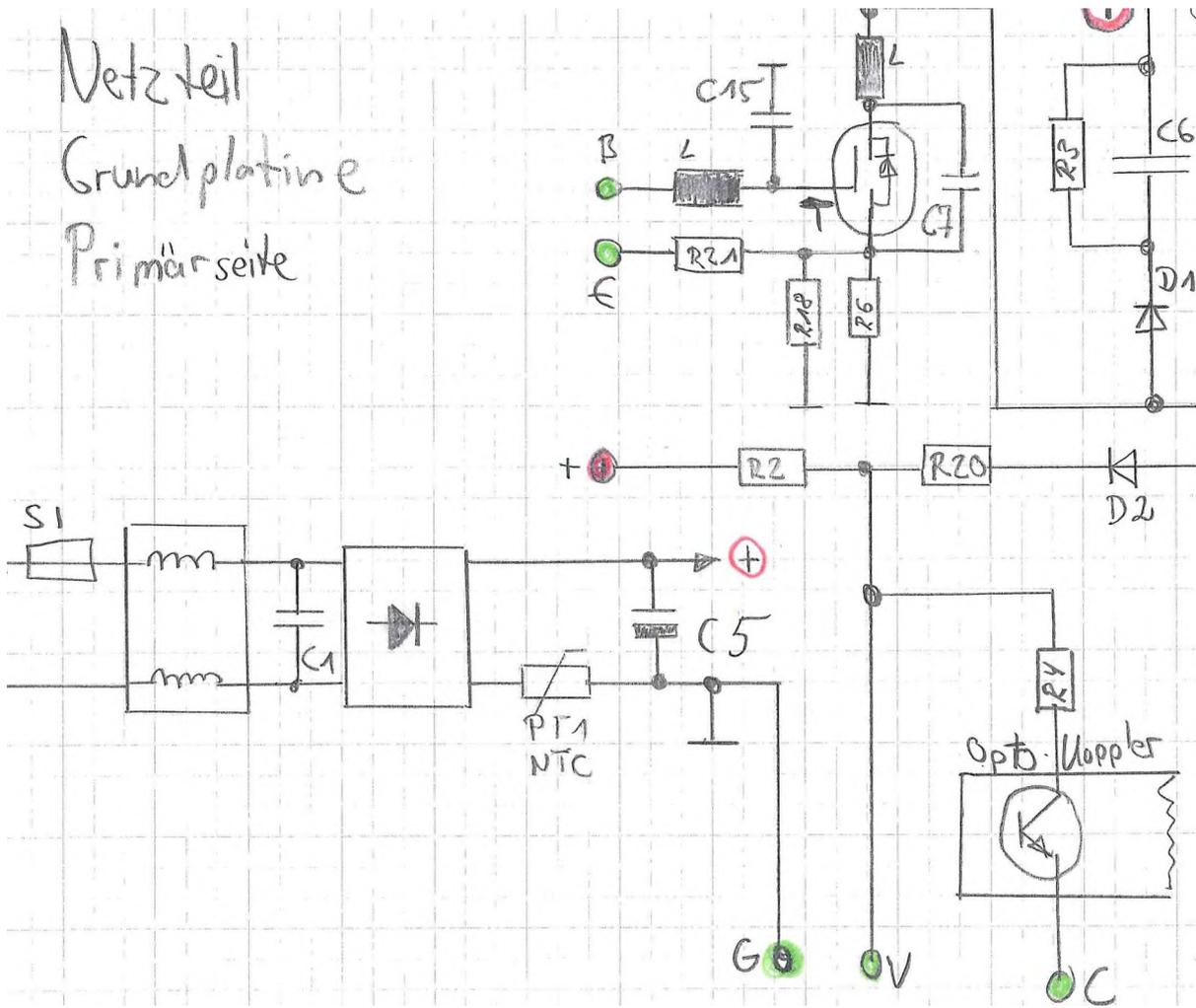



## Bauteile

Transistor 2SK1117  
Optokopler PC111


### Widerstände Grundplatine

R2 42 kOhm  
R4 2,7 kOhm  
R6 0,47 Ohm  
R18 10 Ohm  
R20 240 Ohm  
R21 680 Ohm


### Widerstände Ansteuerplatine

102 22 Ohm  
103 1 kOhm  
104 10 kOhm  
105 2,2 kOhm  
106 4,7 kOhm  
108 5,6 kOhm


Zenerdiode 18 Volt / 2 Watt

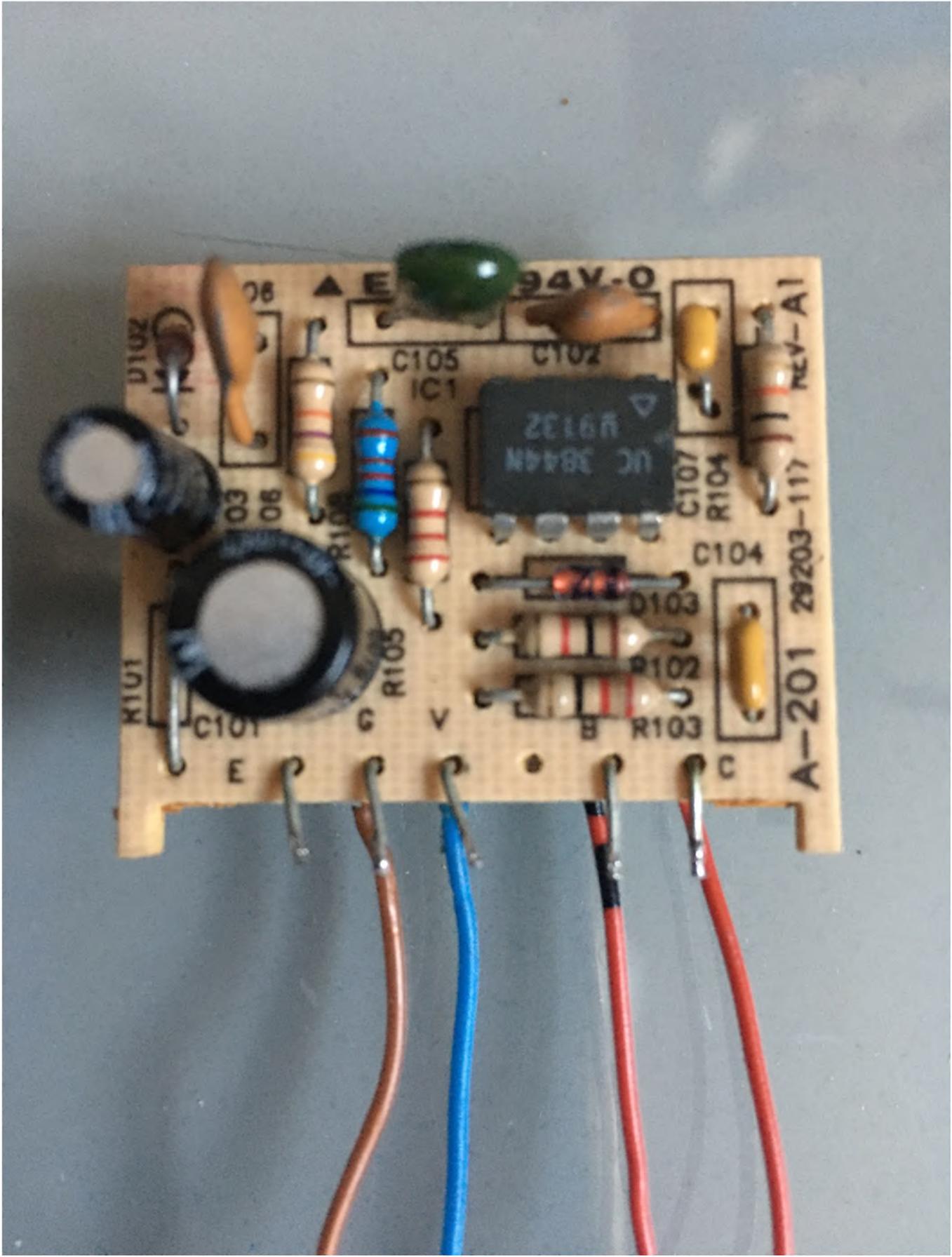

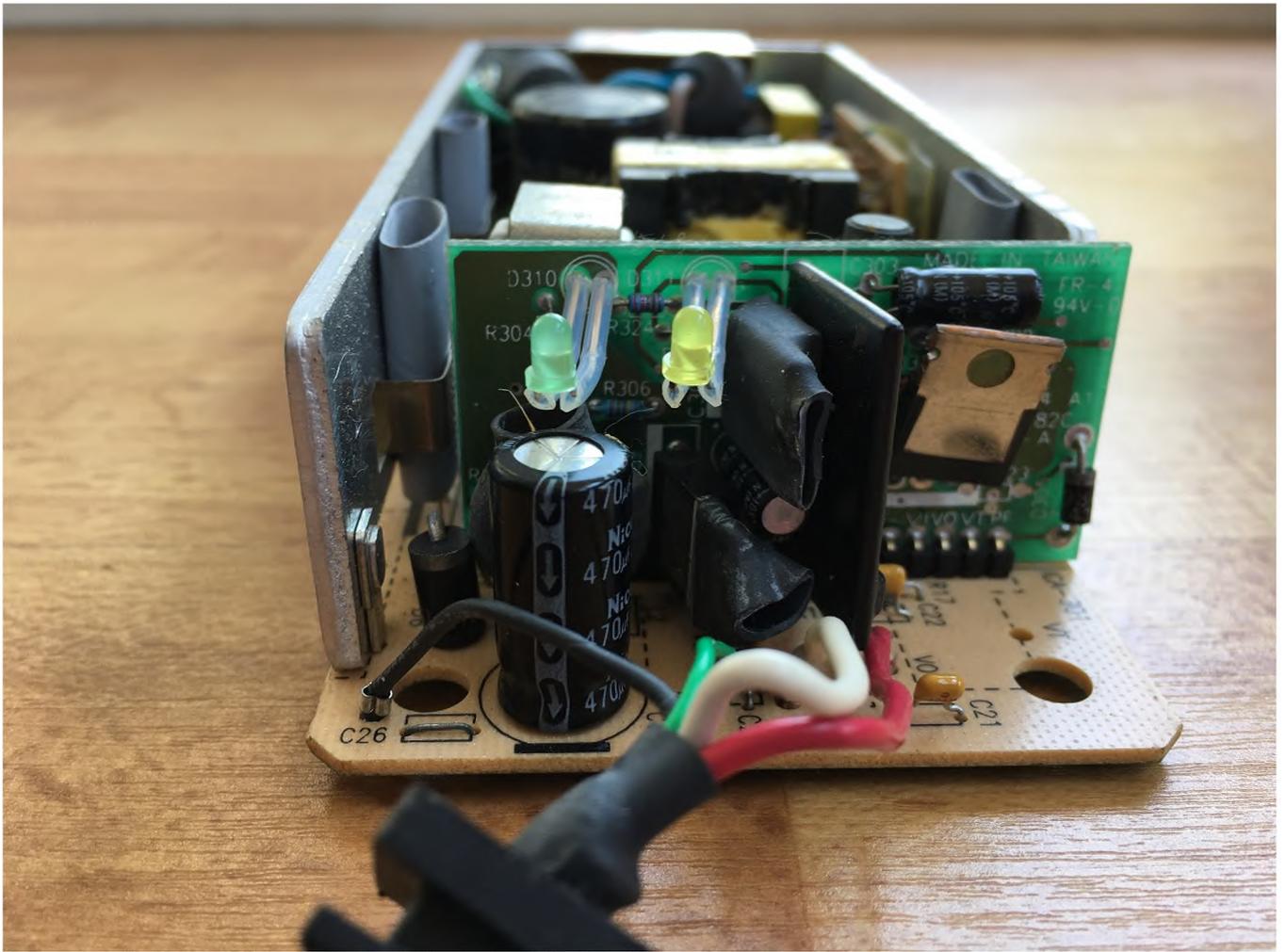94V-0  
C105  
IC1  
UC 3842N  
89132  
C107  
R104  
C104  
D103  
R102  
R103  
R101  
C101  
G  
V  
B  
C  
A-201 29203-117 REV-A1




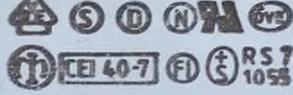0.47 pF X 2 MKT  
HMF 250V~ SH  
565-1 25/065/21



265M642A001  
HI-P0T91.42X.P



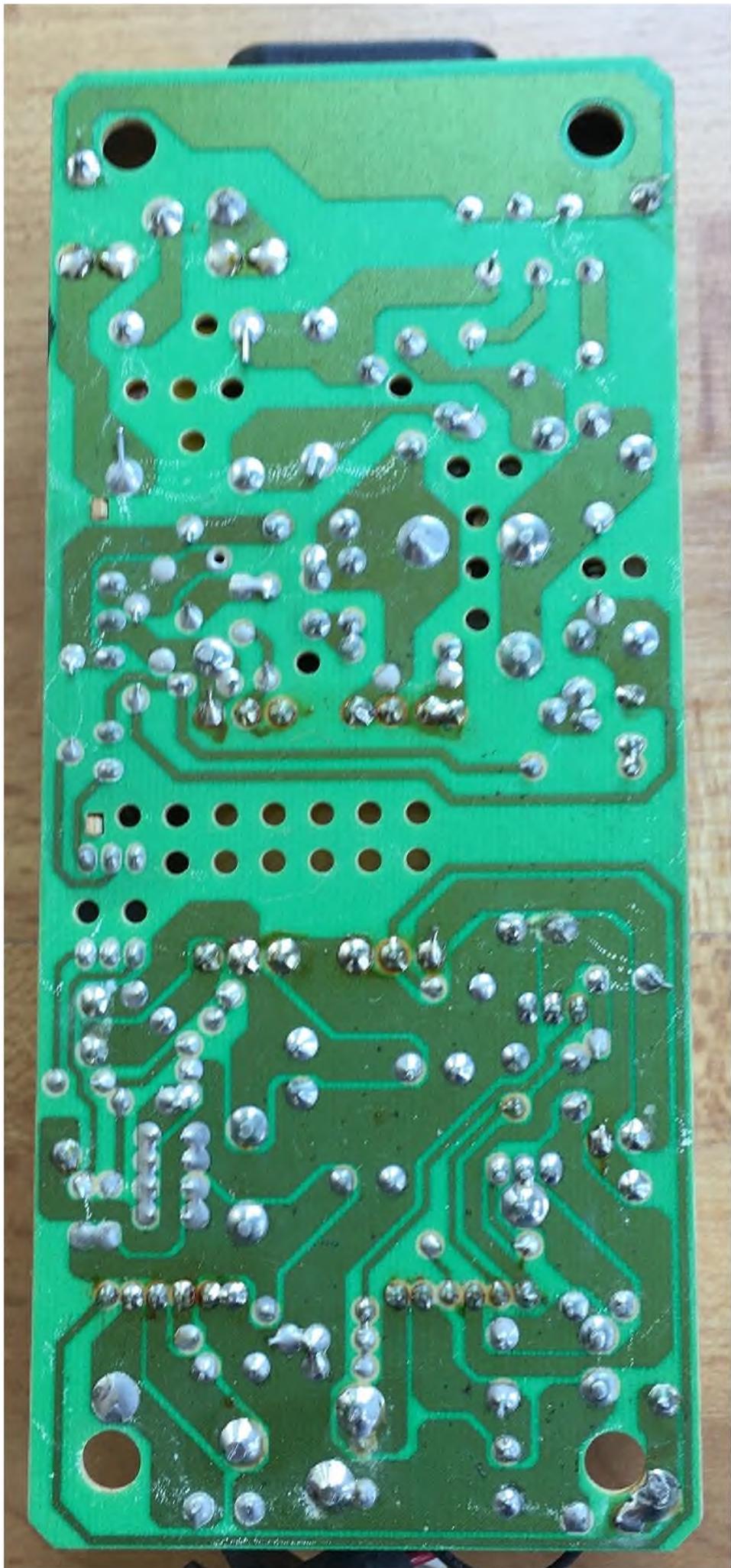

**isc N-Channel MOSFET Transistor**
**2SK1117**
**FEATURES**

- Drain Current  $-I_D = 6.0A @ T_C = 25^\circ C$
- Drain Source Voltage-  
:  $V_{DSS} = 600V(\text{Min})$
- Static Drain-Source On-Resistance  
:  $R_{DS(on)} = 1.25 \Omega (\text{Max})$
- 100% avalanche tested
- Minimum Lot-to-Lot variations for robust device performance and reliable operation

**DESCRIPTION**



- Designed for use in switch mode power supplies and general purpose applications.

**ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS( $T_a = 25^\circ C$ )**

SYMBOL	PARAMETER	VALUE	UNIT
$V_{DSS}$	Drain-Source Voltage	600	V
$V_{GS}$	Gate-Source Voltage-Continuous	$\pm 20$	V
$I_D$	Drain Current-Continuous	6.0	A
$I_{DM}$	Drain Current-Single Pluse	24	A
$P_D$	Total Dissipation @ $T_C = 25^\circ C$	100	W
$T_J$	Max. Operating Junction Temperature	150	$^\circ C$
$T_{stg}$	Storage Temperature	-65~150	$^\circ C$

**THERMAL CHARACTERISTICS**

SYMBOL	PARAMETER	MAX	UNIT
$R_{th(j-c)}$	Thermal Resistance, Junction to Case	1.25	$^\circ C/W$

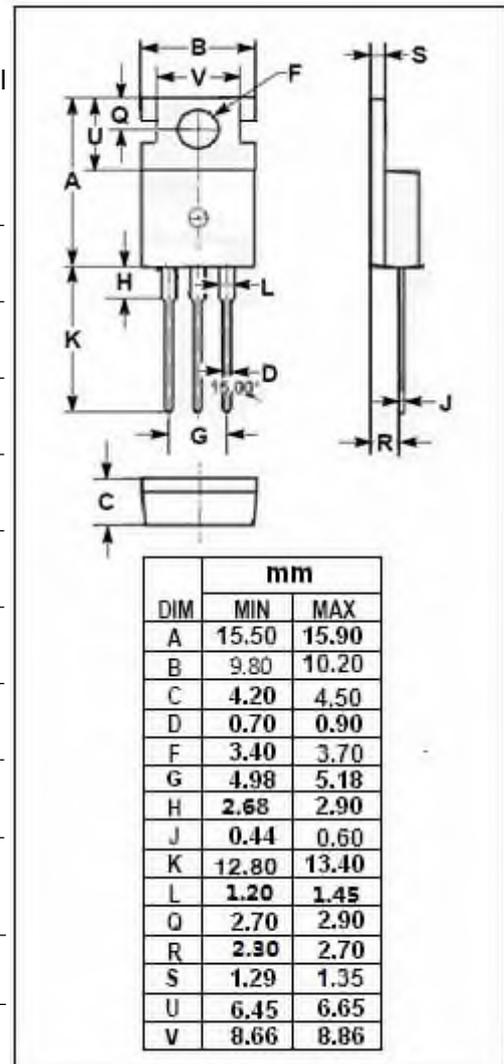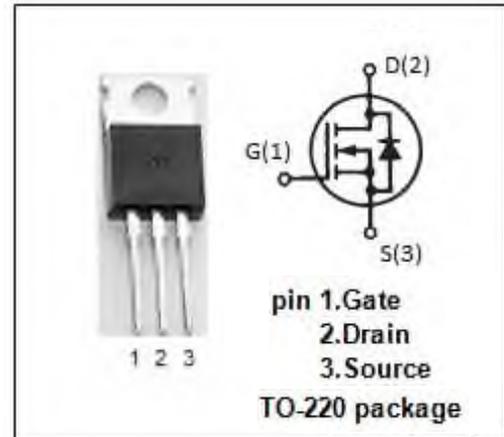

# PC110L/PC111L PC112L/PC113L

## Long Creepage Distance Type Photocoupler

\* Lead forming type (I type) and taping reel type (P type) are also available. (PC110LI / PC111LI / PC112LI / PC113LI, PC110LP0 / PC111LP0 / PC112LP0 / PC113LP0)

\* DIN-VDE0884 approved type is also available as an option.

### ■ Features

1. Long creepage distance type (Creepage distance : 8mm or more ) \*1
2. Internal insulation distance : 0.5mm or more
3. Recognized by UL(No. E64380)  
Approved by VDE (DIN-VDE0884 : No. 77292 )  
Approved by BSI (BS415 : 6690, BS7002 : 7421)  
Approved by SEMKO (PC110L : No. 8705118  
PC111L : No. 8705119  
PC112L : No. 8705120  
PC113L : No. 8705121)

Approved by DEMKO (No. 37150)

4. High collector-emitter voltage  
( $V_{CEO}$  : 70V) : PC112L/PC113L
  5. High isolation voltage between input and output ( $V_{iso}$  : 5 000V<sub>rms</sub>)
  6. Dual-in-line package
- \*1 Allows pin-to-pin distance minus PWB land space to be 8mm or more.

### ■ Applications

1. Switching power supplies
2. Home appliances and OA equipment for export to Europe
3. System appliances, measuring instruments

### ■ Outline Dimensions

(Unit : mm)

